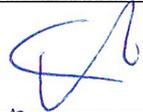
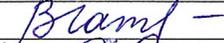


**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
**ПРИЕМ 2016 г.**  
**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ заочная**

**Теоретические основы электротехники 1.1**

Направление подготовки/ специальность	13.03.02 Электроэнергетика и электротехника		
Образовательная программа (направленность (профиль))	Электротехника		
Специализация	Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений		
Уровень образования	высшее образование - бакалавриат		
Курс	2	семестр	3
Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах)	6		

И.о. заведующего кафедрой - руководителя на правах кафедры ОЭЭ ИШЭ Руководитель ООП Преподаватель		Ивашутенко А.С.
		Воронина Н.А.
		Колчанова В.А.

2020 г.

## 1. Роль дисциплины «Теоретические основы электротехники 1.1» в формировании компетенций выпускника:

Дисциплина	Семестр	Код компетенции	Наименование компетенции	Результаты освоения ООП	Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенций)	
					Код	Наименование
Теоретические основы электротехники 1.1	3	ОПК(У)-2	Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического, экспериментального исследования при решении профессиональных задач	Р7, Р11	ОПК(У)-2.В18	Владеет опытом работы с приборами и установками для экспериментальных исследований
					ОПК(У)-2.У21	Умеет проводить эксперименты по заданным методикам с последующей обработкой и анализом результатов
					ОПК(У)-2.З25	Знает типовые стандартные измерительные приборы, устройства, аппараты, программные средства, используемые при экспериментах
		ОПК(У)-3.	Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей	Р7, Р11	ОПК(У)-3.В1	Владеет опытом расчета установившихся режимов и переходных процессов линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока
					ОПК(У)-3.З1	Знает основные понятия и законы теории линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока

## 2. Показатели и методы оценивания

Планируемые результаты обучения по дисциплине		Код индикатора достижения контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование раздела дисциплины	Методы оценивания (оценочные мероприятия)
Код	Наименование			
РД-1	Применять знания электротехники для анализа режимов работы электрических устройств, объектов, систем, а также расчета установившихся и переходных процессов в линейных и нелинейных электрических цепях	опк(у)-3	РД-1, РД-2, РД-3, РД-4, РД-5, РД-6, РД-7	Индивидуальное задание, контрольная работа, допуск к лабораторной работе, выполнение отчета по лабораторной работе, экзамен
РД-2	Уметь планировать и проводить экспериментальные исследования, связанные с определением параметров и характеристик элементов электрических цепей	опк(у)-2	РД-1, РД-2, РД-3, РД-4, РД-5, РД-6, РД-7	Индивидуальное задание, контрольная работа, допуск к лабораторной работе, выполнение отчета по лабораторной работе
РД-3	Интерпретировать расчетные и экспериментальные данные, делать выводы, составлять отчеты с использованием современных технических и компьютерных средств	опк(у)-2	РД-1, РД-2, РД-3, РД-4, РД-5, РД-6, РД-7	Допуск к лабораторной работе, выполнение отчета по лабораторной работе

### 3. Шкала оценивания

Порядок организации оценивания результатов обучения в университете регламентируется отдельным локальным нормативным актом – «Система оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете (Система оценивания)» (в действующей редакции). Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка (традиционная и литерная) по видам учебной деятельности (изучение дисциплин, УИРС, НИРС, курсовое проектирование, практики) определяется суммой баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговая рейтинговая оценка - максимум 100 баллов).

Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины.

Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного и текущего контроля\*

% выполнения задания	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90% ÷ 100%	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности
70% ÷ 89%	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности
55% ÷ 69%	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности
0% ÷ 54%	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

Шкала для оценочных мероприятий экзамена\*

% выполнения заданий экзамена	Экзамен, балл	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90% ÷ 100%	36 ÷ 40	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности
70% ÷ 89%	28 ÷ 35	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности
55% ÷ 69%	22 ÷ 27	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности
0% ÷ 54%	0 ÷ 21	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям


### 4. Перечень типовых заданий

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
1.	Индивидуальное задание	<p>Для заданной схемы с постоянными во времени источниками ЭДС и тока, принимая</p> $e_1(t) = E_1, \quad e_2(t) = E_2, \quad e_3(t) = 0, \quad J(t) = J,$ <p>выполнить следующее.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Изобразить схему, достаточную для расчета токов ветвей, соединяющих узлы, помеченные буквами, указав их номера и направления.</li> <li>Определить токи во всех ветвях схемы и напряжение на зажимах источника тока: <ul style="list-style-type: none"> <li>по законам Кирхгофа,</li> </ul> </li> </ol>

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• методом контурных токов,</li> <li>• методом узловых потенциалов.</li> </ul> 3. Составить баланс вырабатываемой и потребляемой мощностей. 4. Определить ток в ветви <b>ab</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• методом наложения,</li> <li>• методом преобразований.</li> </ul> 5. Рассматривая цепь относительно сопротивления <b>R</b> ветви <b>ab</b> как активный двухполюсник, заменить его эквивалентным генератором, определить параметры эквивалентного генератора и рассчитать ток в ветви <b>ab</b> , построить внешнюю характеристику эквивалентного генератора и по ней графически определить ток в ветви <b>ab</b> . 6. Для любого контура без источника тока построить потенциальную диаграмму. 7. Определить показание вольтметра. 8. Сравнить результаты вычислений, оценить трудоемкость методов расчета и сформулировать выводы по выполненным пунктам задания.
2.	Контрольная работа	<p><b>Вопросы:</b></p> <p><b>1. Задание на выбор единственного ответа</b>          Укажите верное: <b>Закон Джоуля-Ленца:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>1. <math>P = \frac{u(t) \cdot i(t)}{R}</math>.</p> <p>2. <math>P = u(t)^2 \cdot R</math>.</p> <p>3. <math>P = \frac{i(t)^2}{R}</math>.</p> <p>4. <math>P = i(t)^2 \cdot R</math>.</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>1. <math>\underline{I} = j\omega C \cdot \underline{U}</math>.</p> <p>2. <math>u_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C dt</math>.</p> <p>3. <math>\underline{I} = -j\omega C \cdot \underline{U}</math>.</p> <p>4. <math>\underline{U} = -j\omega C \cdot \underline{I}</math>.</p> </div> </div> <p><b>2. Задание на выбор множественных ответов</b>          Укажите <b>не менее двух</b> вариантов ответа:</p> <p>Взаимосвязь напряжения и тока для линейного емкостного элемента:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>1. <math>i(t) = 5\sqrt{2} \sin(\omega t + 30)</math></p> <p>2. <math>i(t) = 5\sqrt{2} \cos(\omega t + 120)</math></p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>1. <math>\underline{I} = -2,5 - j4,33</math></p> <p>2. <math>\underline{I} = 4,33 + j2,5</math></p> <p>3. <math>\underline{I} = -2,5 + j4,33</math></p> <p>4. <math>\underline{I} = 2,5 + j4,33</math></p> </div> </div> <p><b>3. Задание на установление соответствия</b>          Установите соответствие между мгновенным значением функции тока и комплексом действующего значения</p>

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
		<p>3. <math>i(t) = 5\sqrt{2} \sin(\omega t + 60)</math></p> <p>4. <math>i(t) = 5\sqrt{2} \sin(\omega t - 120)</math></p> <p><b>4. Задание на установление последовательности</b></p> <p>Укажите последовательность, в которой модуль комплексного числа увеличивается.</p> <p>1. <math>4 + j2</math></p> <p>2. <math>3 + j4</math></p> <p>3. <math>2 + j5</math></p>
3.	Допуск к лабораторной работе	<p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Какие физические явления отражают в схеме замещения конденсатора элементы <math>g</math> и <math>C</math>, а в схеме замещения катушки индуктивности – элементы <math>R</math>, <math>L</math>?</li> <li>Что такое активная, емкостная, индуктивная, реактивная, полная проводимости? Как они связаны между собой?</li> <li>Что такое активное, емкостное, индуктивное, реактивное, полное сопротивление? Как они связаны между собой?</li> <li>В каких пределах может изменяться угол сдвига фаз напряжения и тока на входе пассивного двухполосника?</li> <li>Записать уравнение первого закона Кирхгофа для схемы рис. 3.1 и уравнение второго закона для схемы рис. 3.2 как для мгновенных, так и для комплексных значений токов и напряжений.</li> </ol>
4.	Экзамен	<p>Вопросы:</p> <p><b>1. Укажите номер верного ответа:</b>  Действующее значение синусоидального тока, мгновенное значение которого изменяется по синусоидальному закону:  <math>i(t) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + 30)</math> равно</p> <p>1. 100</p> <p>2. <math>100\sqrt{2}</math></p> <p>3. <math>\frac{100}{\sqrt{2}}</math></p> <p><b>2. Укажите верное суждение:</b> В симметричном режиме трехфазной цепи</p> <p>1. нагрузка фаз различна.</p> <p>2. при соединении нагрузки звездой линейное напряжение равно фазному напряжению.</p> <p>3. при соединении нагрузки треугольником линейный ток равен фазному току.</p> <p>4. ток в нулевом проводе равен нулю.</p> <p><b>3. Установите соответствие</b> между действующими значениями фазных (<math>\phi</math>) или линейных (<math>л</math>) напряжений и токов трехфазной цепи в симметричном режиме:</p> <p>1. <math>I_л</math></p> <p>2. <math>I_\phi</math></p> <p>1. <math>= U_\phi</math></p> <p>2. <math>= \sqrt{3} \cdot I_\phi</math></p> <p>3. <math>= \frac{U_\phi}{Z}</math></p>

3.  $U_{\text{л}}$

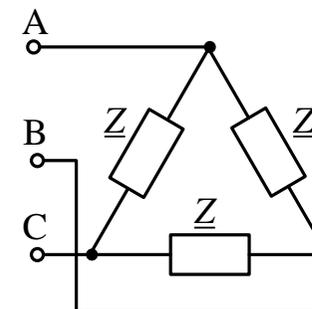

4. Заполните пропущенное:


Четырёхполюсники, у которых существует напряжение хотя бы на одной паре зажимов даже при отключении четырехполюсника от остальной части цепи называются \_\_\_\_\_

5. Определить показание амперметра  $I_A$ ,

Если  $\underline{E} = 44,7e^{-j45^\circ}$  (В);

$R = X_{L2} = X_M = 20$  (Ом);

$X_{L1} = 40$  (Ом).

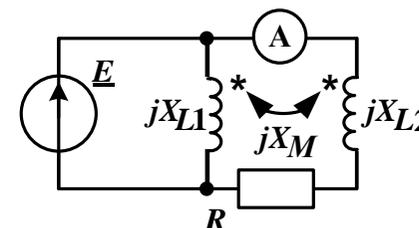


6. Дано:

$R = 25$  Ом,

$X_L = 50$  Ом.

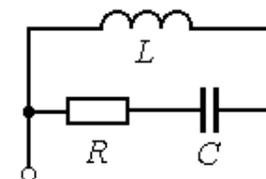Определить значение  $X_C$  (в омах), при котором в цепи возникнет резонанс.




7. Дано:

Система линейных напряжений симметрична.

$U_{\text{л}} = 220$  В,  $X_C = 10$  Ом.

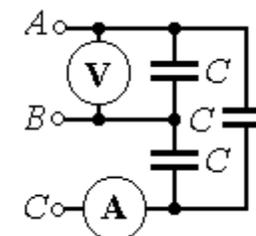Определить показание амперметра электродинамической системы (в амперах).



	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий

## 5. Методические указания по процедуре оценивания

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
5.	Индивидуальное задание	<p>Проводится обучающимся дома в письменной форме. Задание содержит несколько пунктов. Отчет оформляется в MS Word на листах формата А4. Срок выполнения 4 недели. Оценка результатов объявляется в день сдачи отчета обучающимся или не позднее трех рабочих дней после сдачи отчета.</p> <p>Работа по индивидуальному заданию должна содержать следующие пункты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Титульный лист.</li> <li>• Цель работы.</li> <li>• Задание в соответствии с вариантом.</li> <li>• Необходимые вычисления и расчеты.</li> <li>• Выводы, включающие в себя анализ полученных данных.</li> <li>• Список использованной литературы.</li> </ul> <p>Работа должна быть оформлена в соответствии с правилами Стандарта ТПУ.</p> <p>Критерии оценивания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Работа соответствует содержанию и правилам оформления, расчеты выполнены верно и в полном объеме, выводы по разделам представлены в полном объеме и соответствуют тематике – 7-8 балла.</li> <li>• Работа оформлена с небольшими недостатками, расчеты выполнены верно и в полном объеме, выводы по разделам представлены в недостаточном объеме, но соответствуют тематике – 5-6 балла.</li> <li>• Отчет оформлен с серьезными недостатками, расчеты выполнены не верно, выводы по разделам представлены в недостаточном объеме, не соответствуют тематике, либо отсутствуют полностью – 0-3 балла</li> </ul>
6.	Контрольная работа	<p>Проводится преподавателем, ведущим практические занятия по данной дисциплине, в тестовой форме в электронном курсе. Тест состоит из 15 теоретических вопросов по одному из разделов, в том числе ответов, требующих проверки преподавателем в виде эссе. Варианты моделируются случайным образом из банка вопросов электронного курса. Обучающимся не разрешено пользоваться конспектами, дополнительной литературой, телефонами. Время подготовки ответа должно составлять не более одной пары, т.е. 1 час 35 минут. Оценка результатов объявляется в день проведения контрольной работы или не позднее трех рабочих дней после ее проведения.</p>
7.	Допуск к лабораторной работе	<p>Проводится преподавателем, ведущим лабораторные занятия по данной дисциплине, в устной форме. Защита представляет собой ответы обучающегося на вопросы преподавателя по теме лабораторной работы. Вопросы указаны в методических указаниях к лабораторным работам. Количество вопросов варьирует от 5 до 7 в зависимости от темы. Обучающимся разрешено пользоваться конспектами, дополнительной литературой. Оценка результатов объявляется в день проведения лабораторной работы.</p> <p>Критерии оценивания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Развернутые ответы на вопросы, показано глубокое владение материалом – 1 балл;</li> <li>• Развернутые ответы на вопросы, требуются наводящие вопросы, не показано глубокое владение материалом</li> </ul>

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
		<p>– 0,5 балла;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ответ на вопрос с неточностями, отсутствует понимание основной сути вопросов – 0 б.</li> </ul>
8.	Отчет по лабораторной работе	<p>В ходе выполнения лабораторной работы обучающиеся проводят необходимые расчеты, заполняют таблицы, строят графики и завершают написание отчета выводами.</p> <p>Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие пункты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Титульный лист.</li> <li>• Цель работы.</li> <li>• Программа работы.</li> <li>• Схема лабораторной установки.</li> <li>• Описание методики эксперимента.</li> <li>• Результаты исследования.</li> <li>• Необходимые вычисления и расчеты.</li> <li>• Выводы, включающие в себя анализ полученных данных.</li> <li>• Список использованной литературы.</li> </ul> <p>Отчет должен быть оформлен в соответствии с правилами Стандарта ТПУ.</p> <p>Критерии оценивания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отчет соответствует содержанию и правилам оформления, расчеты выполнены верно и в полном объеме, выводы по разделам представлены в полном объеме и соответствуют тематике – 0.7-1балл.</li> <li>• Отчет оформлен с небольшими недостатками, расчеты выполнены верно и в полном объеме, выводы по разделам представлены в недостаточном объеме, но соответствуют тематике – 0.4-0.6 балл.</li> <li>• Отчет оформлен с серьезными недостатками, расчеты выполнены не верно, выводы по разделам представлены в недостаточном объеме, не соответствуют тематике, либо отсутствуют полностью – 0-0.6 балл.</li> </ul>
9.	Экзамен	<p>Проводится преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине в тестовой форме в электронном курсе. Билет содержит 15 вопросов в виде теста, в том числе 3 задачи по всем разделам дисциплины. Вариант моделируется случайным образом из банка вопросов электронного курса. Задачи, требующие решения оформляются в письменной форме. Ответ пишется на листе бумаги, выданном преподавателем. Обучающимся не разрешено пользоваться конспектами, дополнительной литературой, телефонами. Время подготовки ответа должно составлять не более одной пары, т.е. 1 час 35 минут. Оценка результатов объявляется в день проведения экзамена или не позднее следующего рабочего дня после его проведения.</p> <p>Критерии оценивания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• студент полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в необходимой последовательности; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов – <math>36 \div 40</math> баллов.</li> <li>• ответ в основном соответствует требованиям на отличную отметку, но при этом существует один из недостатков: допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; допущена ошибка или более двух недочетов при ответе на второстепенные вопросы – <math>28 \div</math></li> </ul>

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
		<p>35 баллов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в процессе ответа неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; студент не смог привести примеры для прояснения теории; при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных компетенций – 22 ÷ 27 баллов.</li> <li>• студент не смог раскрыть теоретическое содержание материала в минимальном объеме, предусмотренном программой; отсутствует последовательность изложение и употребление необходимой терминологии – 0 ÷ 21 баллов.</li> </ul>